

# COMP2421 Computer Organization

## Assignment 3 Experiment Report

Wang Ruijie 22103808D

April 7, 2024

### 1 Truth Table of the Subtask Two

E <sub>2</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>7</sub>
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

## 2 Circuit Screen Shots

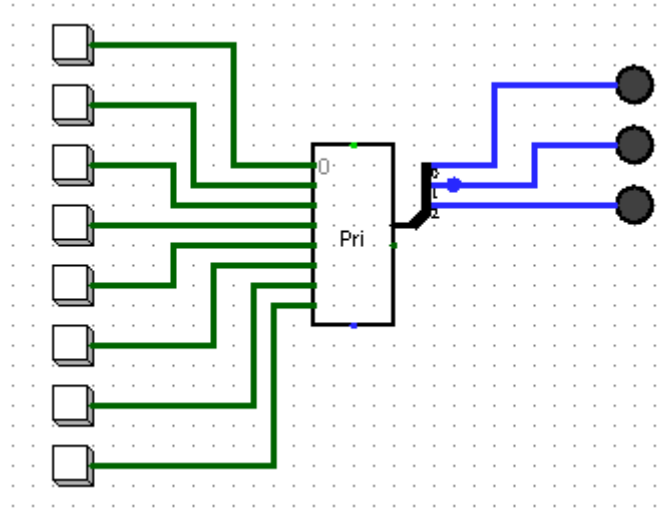


Figure 1: Subtask one circuit

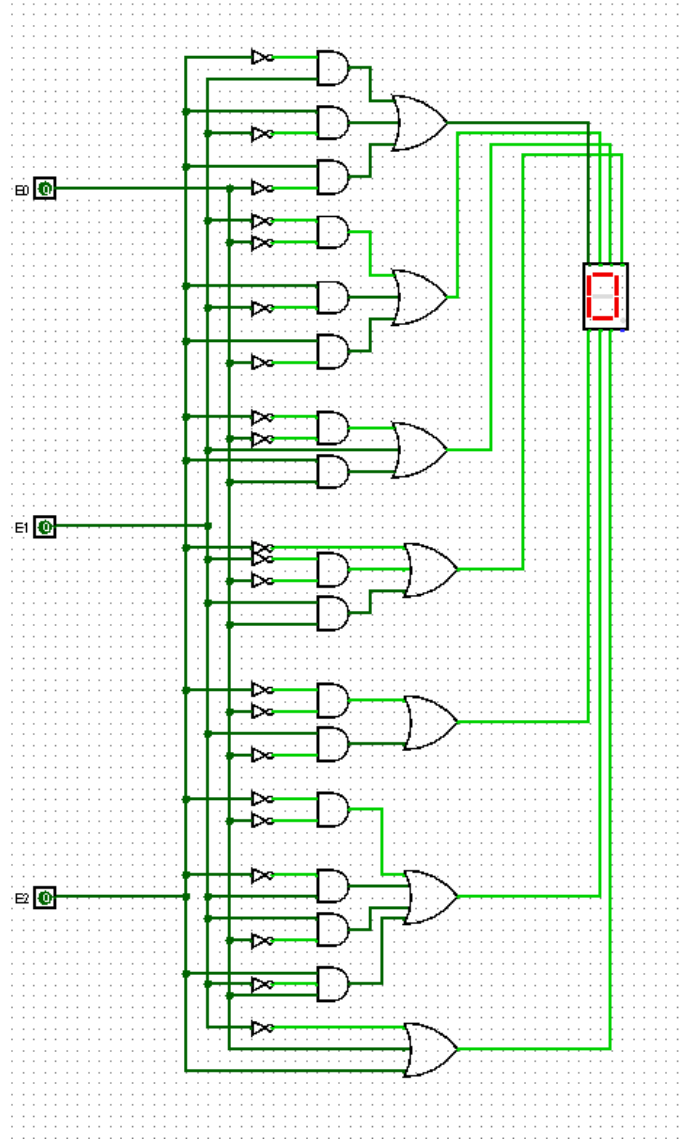


Figure 2: Subtask two circuit

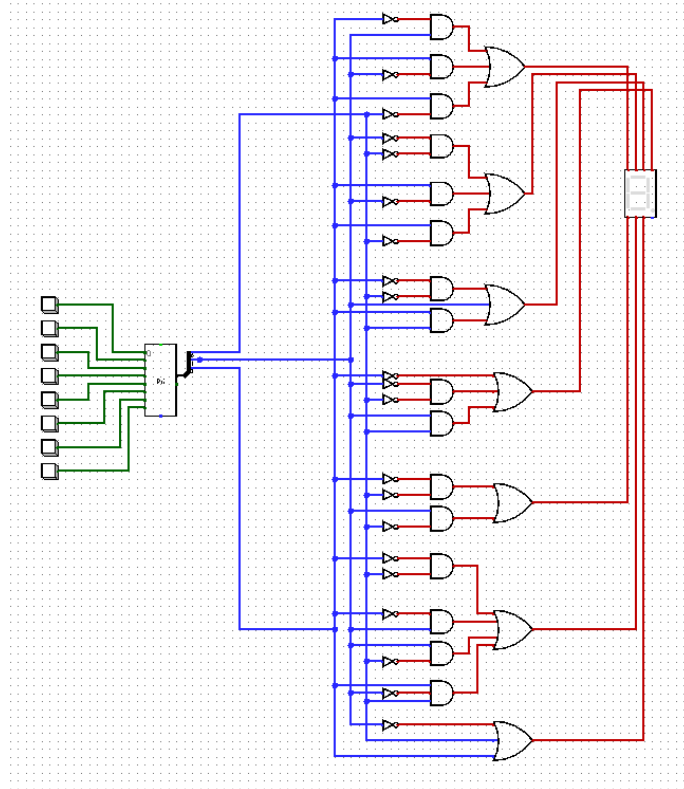


Figure 3: Subtask three circuit

### 3 Case Pictures

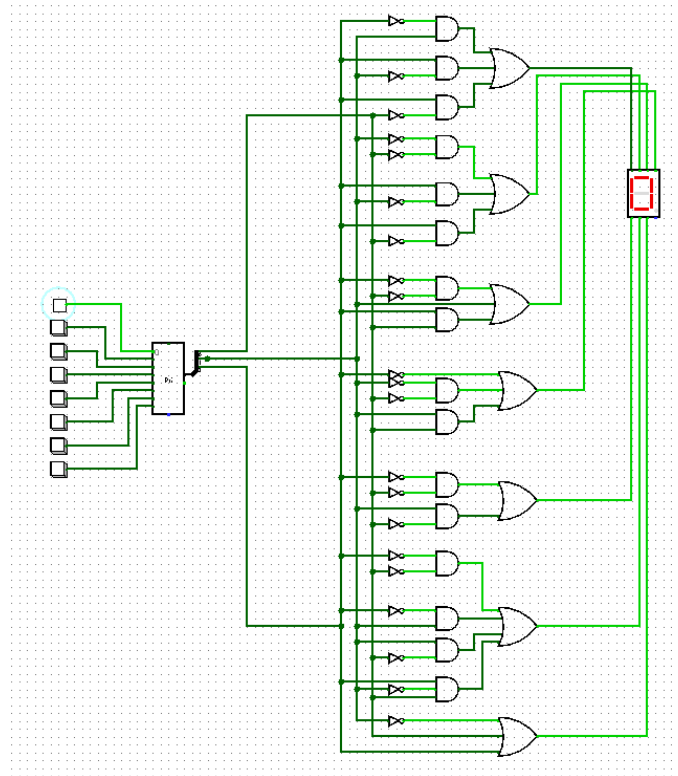


Figure 4: Case 1

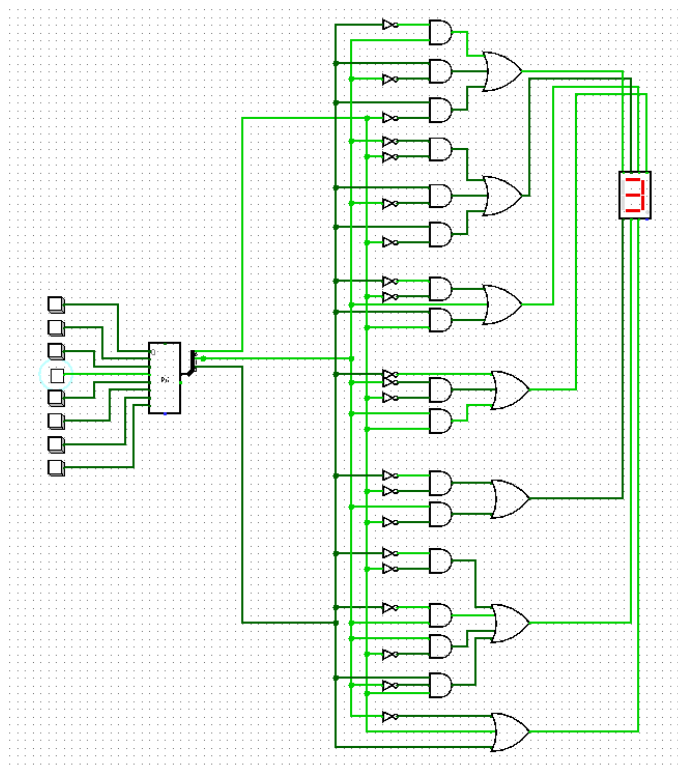


Figure 5: Case 2

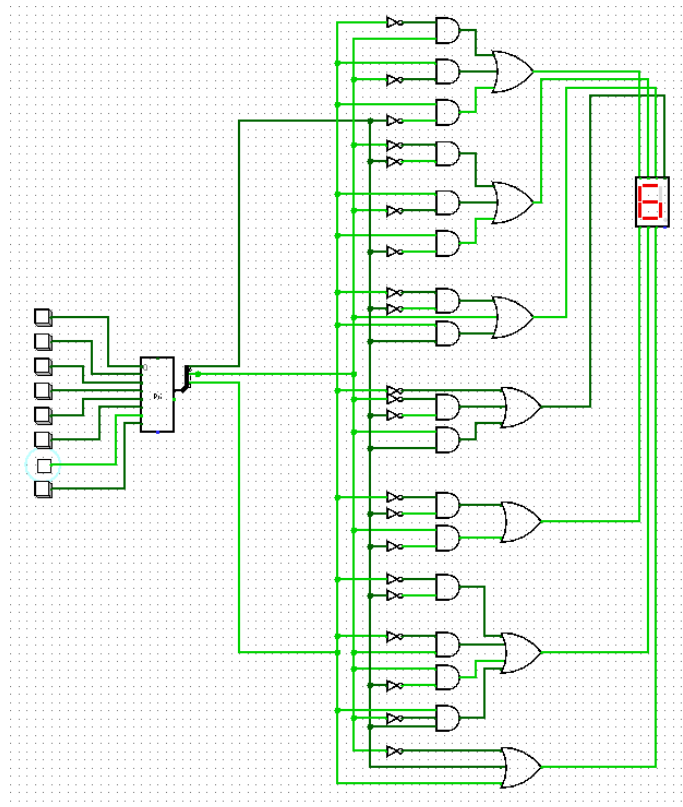


Figure 6: Case 3